


電気の通り道

組番	月日	正答数 /15
名前		

めあて

- 電気が通っているときの、電気の通り道がわかる。
- 電気を通す物がわかる。


(1) 電気の通り道

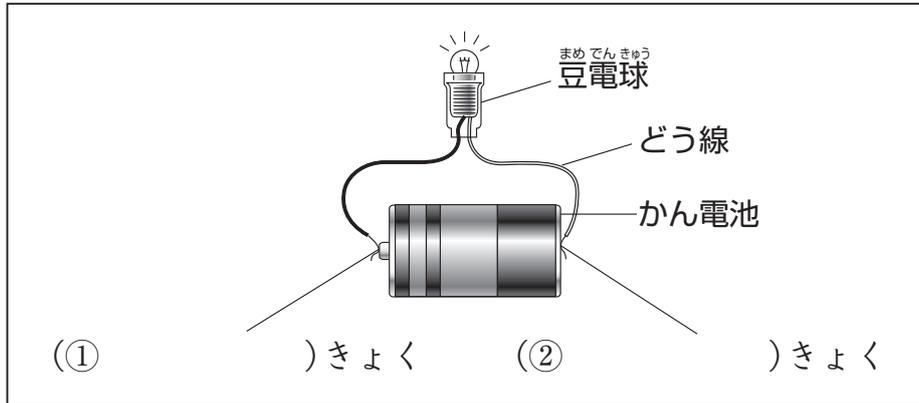

かん電池の^{プラス}きょく， どう線， 豆電球， (③)， かん電池の (④)きょくのじゅんに， 1つの(⑤)のようにつなぐと， 電気の通り道ができて電気が通り， 豆電球の明かりが(⑥)。 電気の通り道のことを(⑦)という。

[^{かいろ} 回路 どう線 つく ^{プラス} + ^{マイナス} - わ]

(2) 電気を通す物^{もの}

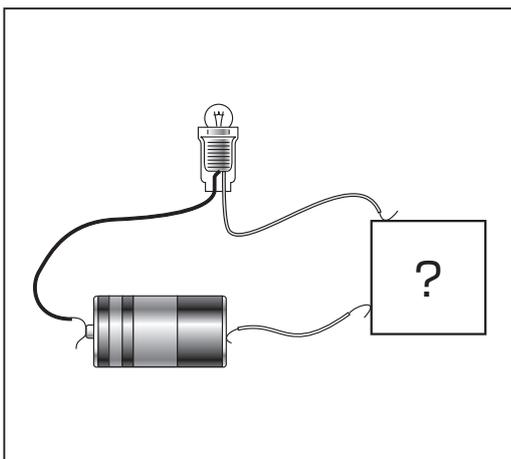

左の図の「？」の部分につなぐもの	豆電球の明かりがつくかどうか
十円玉(どう)	つく。
コップ(ガラス)	(①)。
ノート(紙)	(②)。
くぎ(鉄 ^{てつ})	(③)。
一円玉(アルミニウム)	(④)。
わりばし(木)	(⑤)。

どうや鉄， アルミニウムなどの(⑥)は， 電気を(⑦) せいつがある。

また， ガラス， 紙， 木， プラスチックなどは電気を(⑧)。

[金ぞく 通す 通さない つく つかない]

電気の通り道

- (1)① + ② - ③ どう線 ④ - ⑤ わ ⑥ つく
⑦ 回路
- (2)① つかない ② つかない ③ つく ④ つく
⑤ つかない ⑥ 金ぞく ⑦ 通す ⑧ 通さない