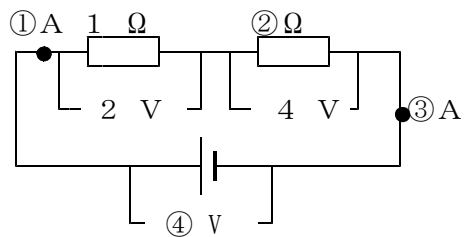


オームの法則 1


組 番 氏名



① { } A
 ② { } Ω
 ③ { } A
 ④ { } V

オームの法則 2

組 番 氏名

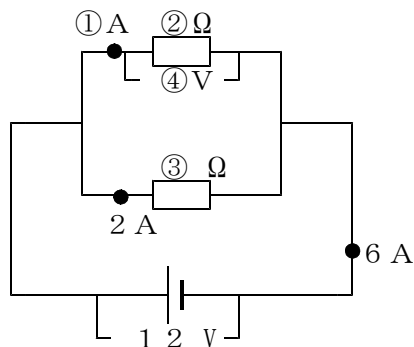


⑤ 回路全体の抵抗

① { } A
 ② { } Ω
 ③ { } Ω
 ④ { } V
 ⑤ { } Ω

オームの法則 3


組 番 氏名

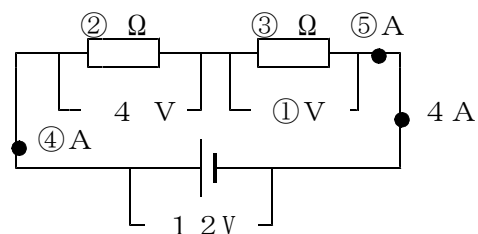

① { } V
 ② { } Ω
 ③ { } Ω
 ④ { } A
 ⑤ { } A

オームの法則 4

組 番 氏名

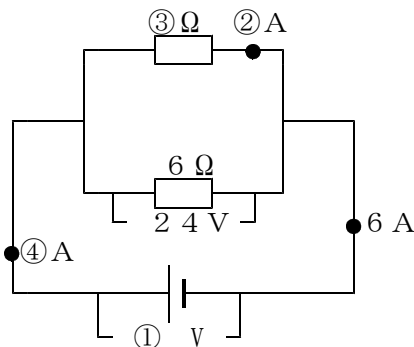


⑤ 回路全体の抵抗

① { } V
 ② { } A
 ③ { } Ω
 ④ { } A
 ⑤ { } Ω

オームの法則 5

組 番 氏名

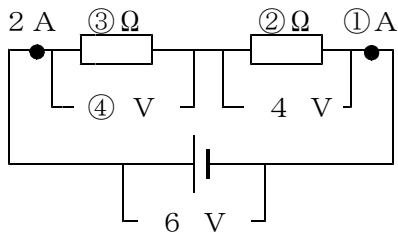

式・計算

答え

① [] A

② [] Ω


③ [] Ω

④ [] V

回路全体の抵抗⑤ [] Ω

オームの法則 6

組 番 氏名

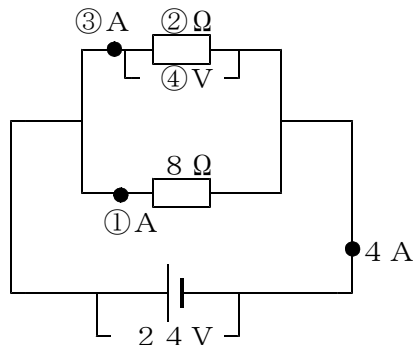

⑤ 回路全体の抵抗

式・計算

答え

① [] A

② [] Ω


③ [] A

④ [] V

回路全体の抵抗⑤ [] Ω

オームの法則 7

組 番 氏名

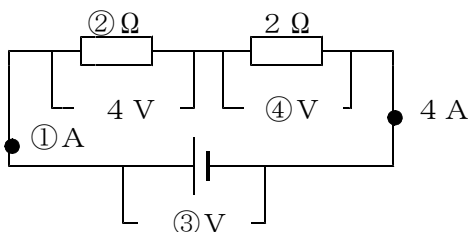

式・計算

答え

① [] A

② [] Ω


③ [] V

④ [] V

回路全体の抵抗⑤ [] Ω

オームの法則 8

組 番 氏名

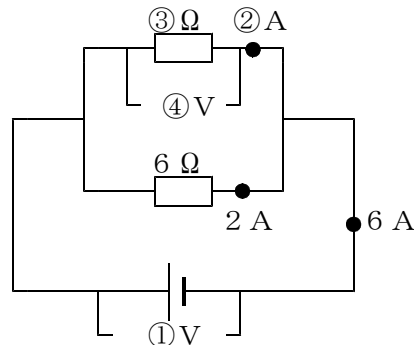

式・計算

答え

① [] V

② [] A

③ [] Ω

④ [] V

回路全体の抵抗⑤ [] Ω